



F7: Växelriktare och Bärvägsmodulation

BWW Kap 15



Om dagens föreläsning!



Vi har tidigare studerat fyrkvadrant DC-DC-omvandlaren.

Man kan styra transistorerna så att detta blir en enfasig växelriktare.


Om man lägger till ytterligare en transistorhalbrygga till de två man redan har, får man en trefasig växelriktare.

Men först lite om bärvägsmodulation



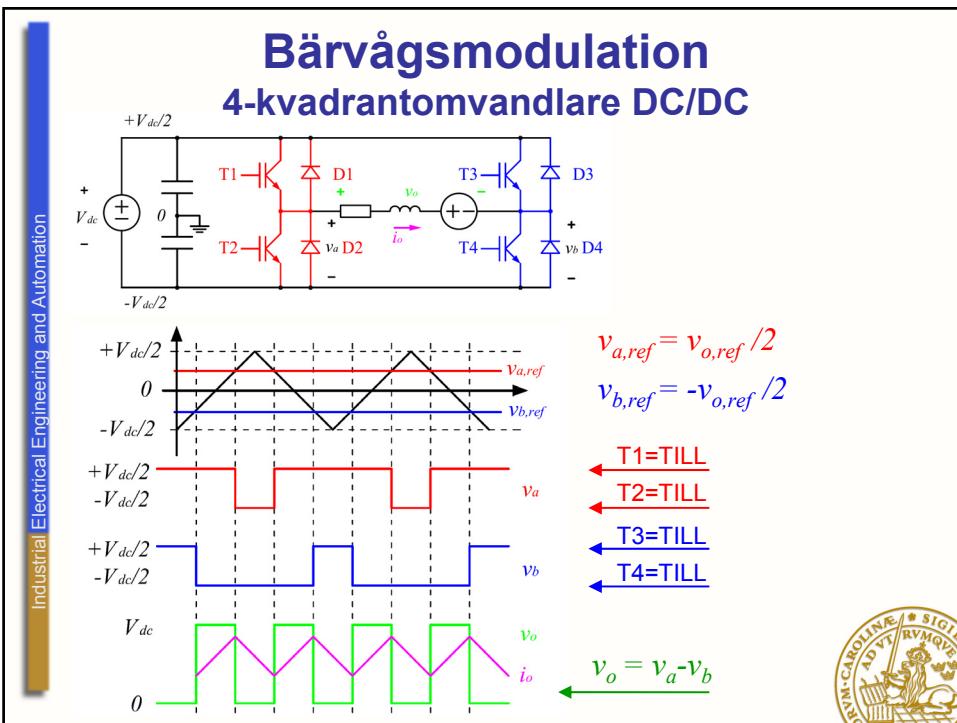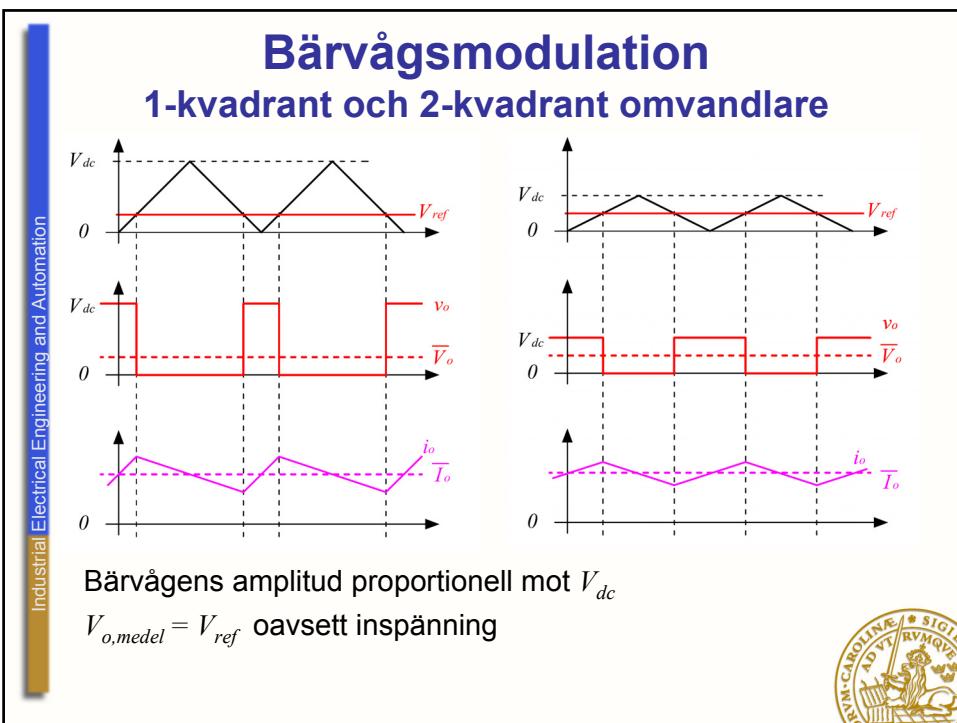


4-kvadrantomvandlare DC/AC

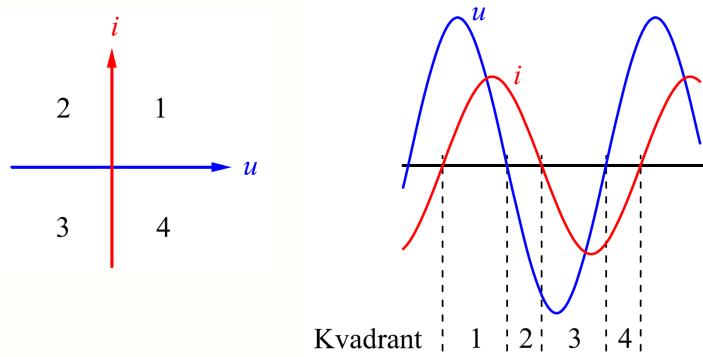

Alla fyra kvadranterna behövs!



4-kvadrantomvandlare DC/AC

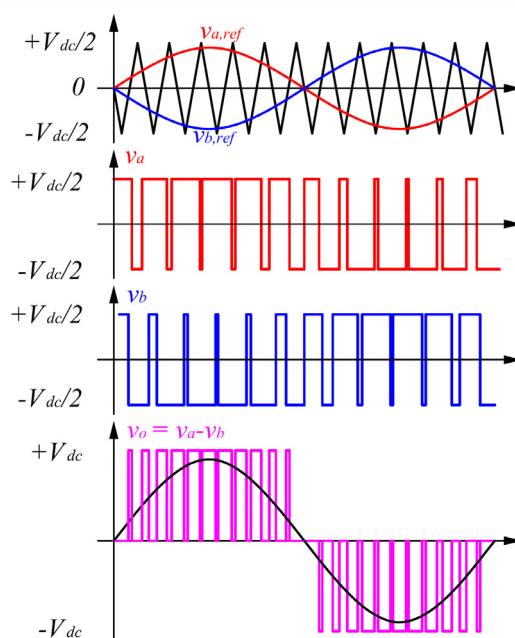



- Sinusformiga referenser
- Medelvärdet av utspänningen sinusformigt
- Maximal utspänning

$$\hat{v}_{ut,\max} = V_{dc}$$



- Modulationsindex
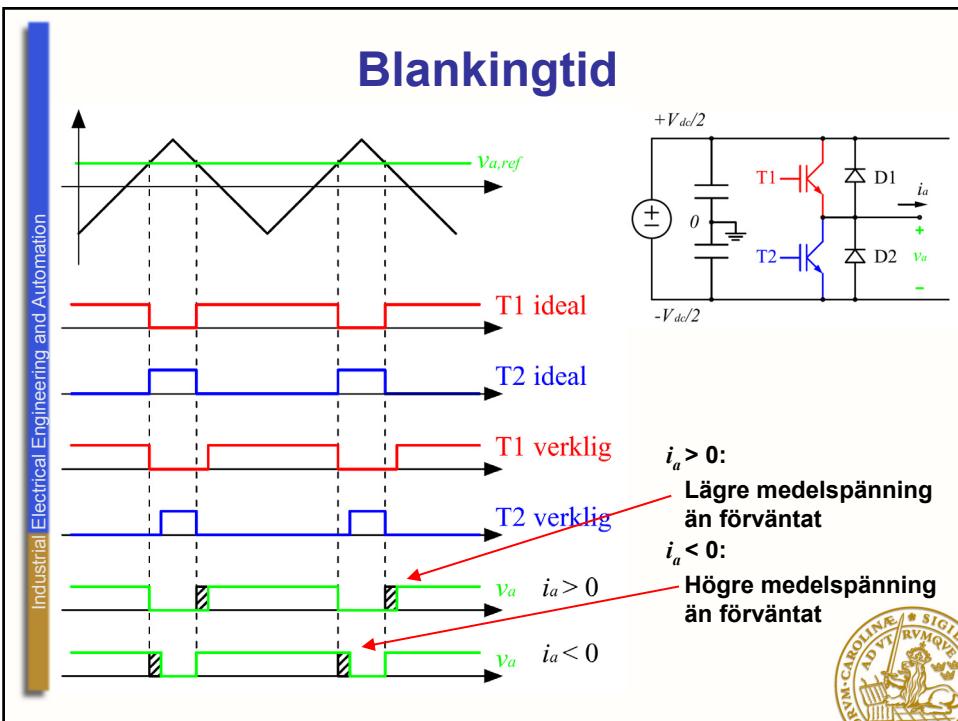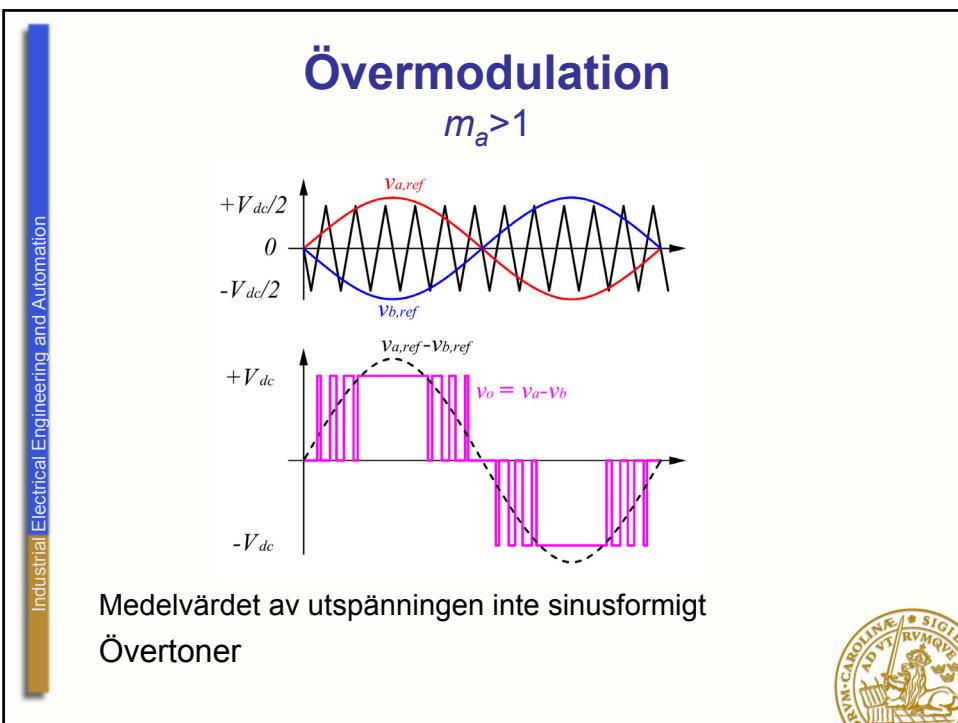
$$m_a = \frac{v_{o,\text{ref}}}{V_{dc}}$$







Blankingtid - Påverkan på utspänningen

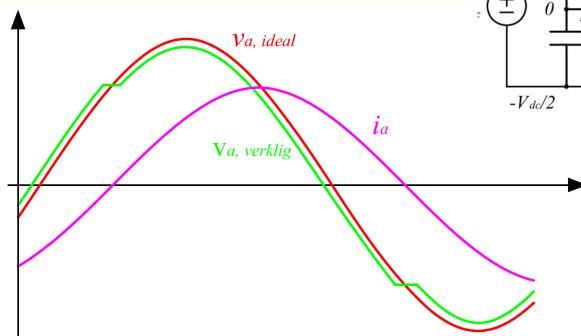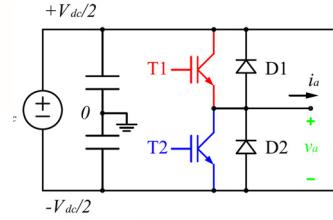

Övertoner: $6m \pm 1$ ($m=1,2,3,\dots$)





3-fas PWM

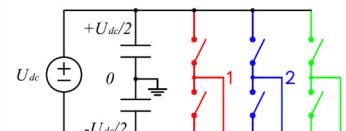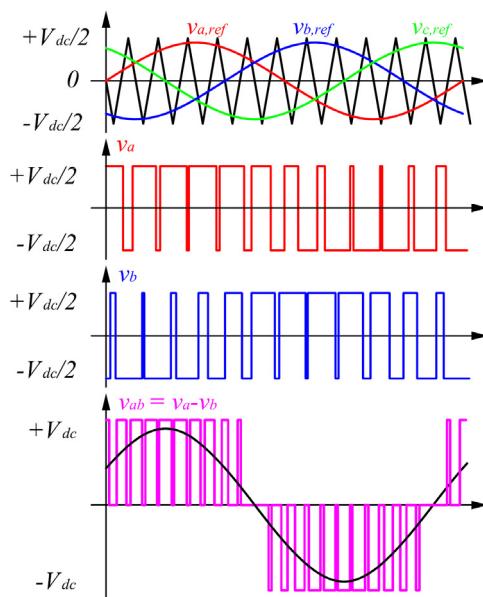

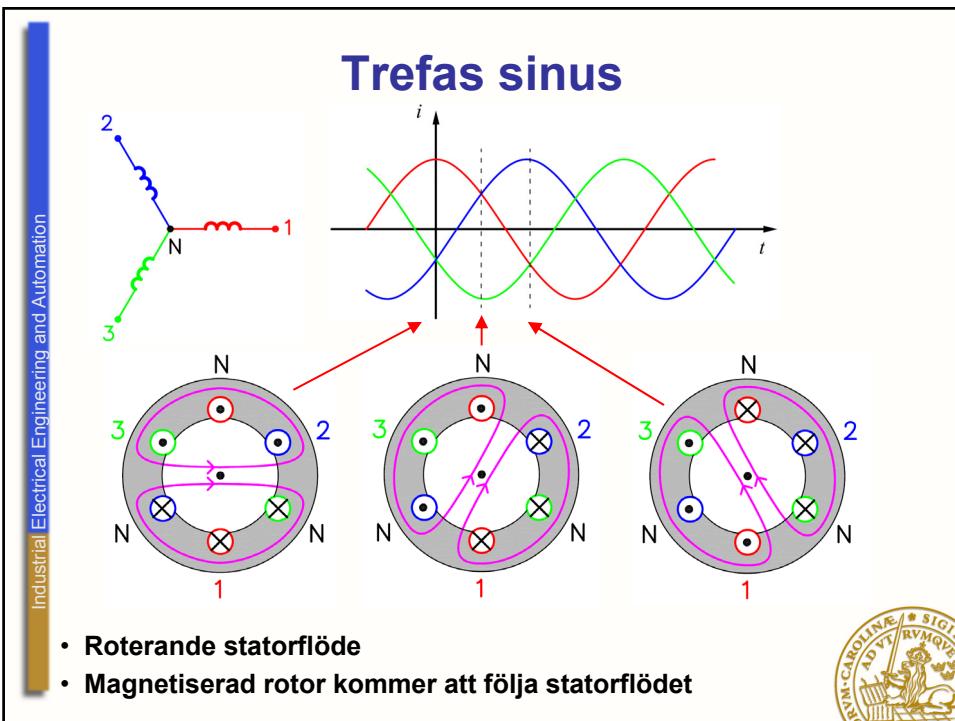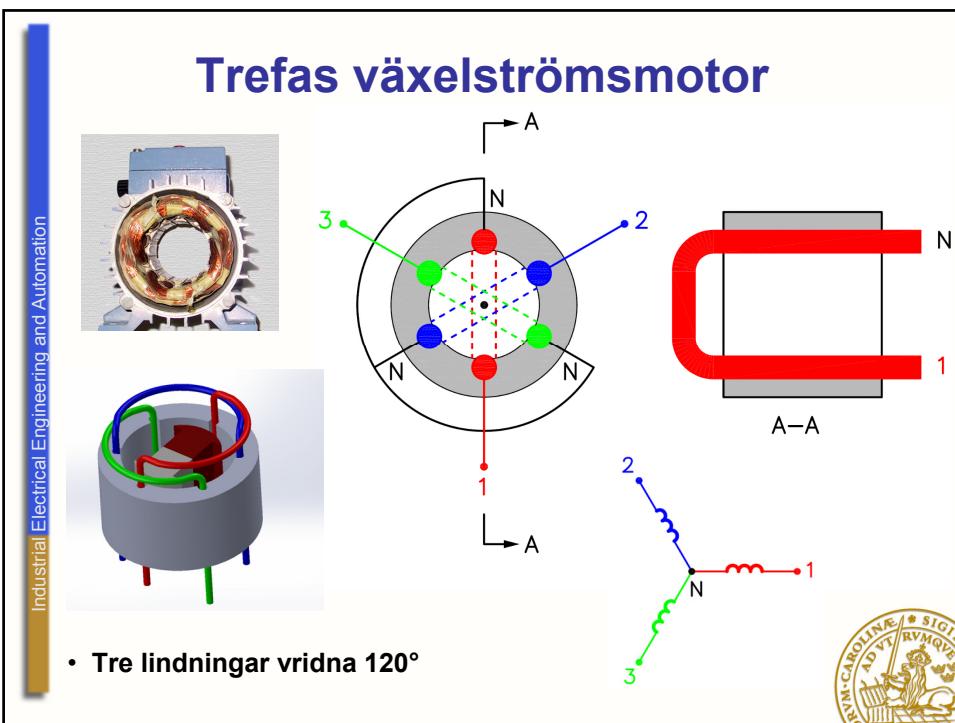
OBS: v_a, v_b, v_c är refererade till 0 och är inte samma som spänningen över respektive impedans. Mer om detta senare...






Kraftelektronik för 3-fas växelströmsmotor

- Motor med tre lindningar vridna 120°

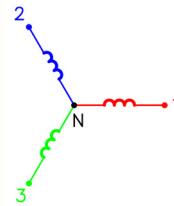



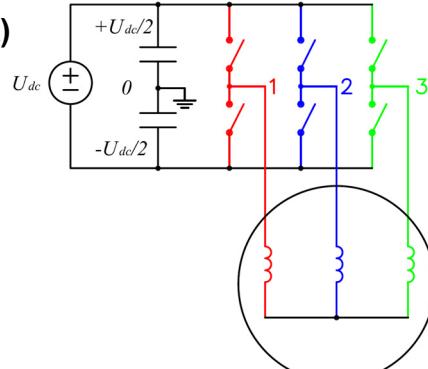
- Likspänningsmatning (U_{dc}) oftast från likriktad 3-fas
- 3 bryggben (6 transistorer)
- 3-fas ut





Kraftelektronik för 3-fas växelströmsmotor

- Försök efterlikna trefas sinus


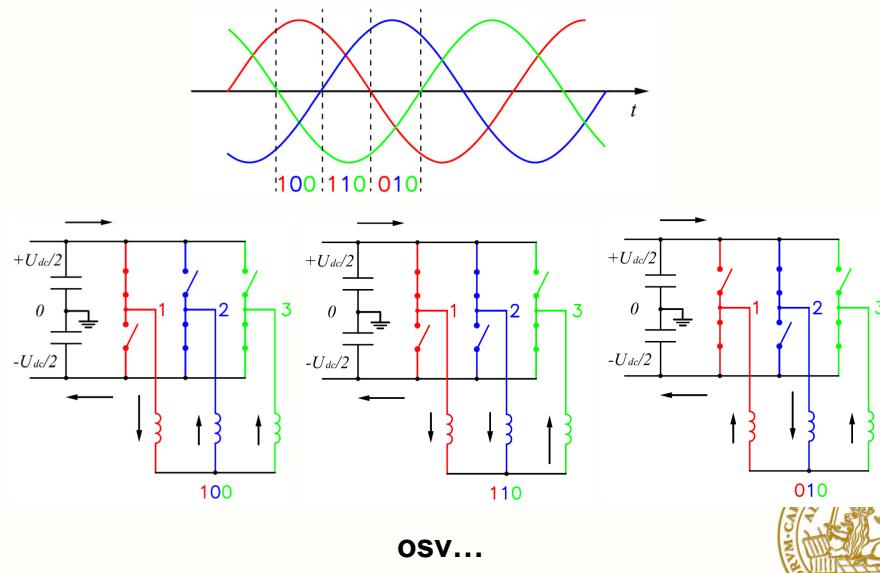


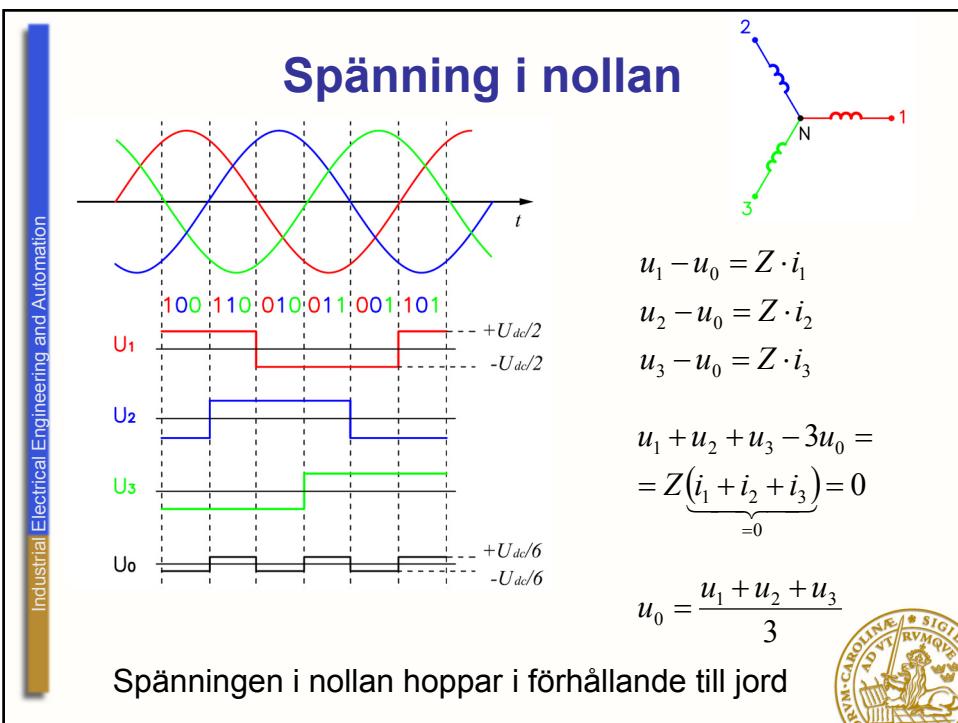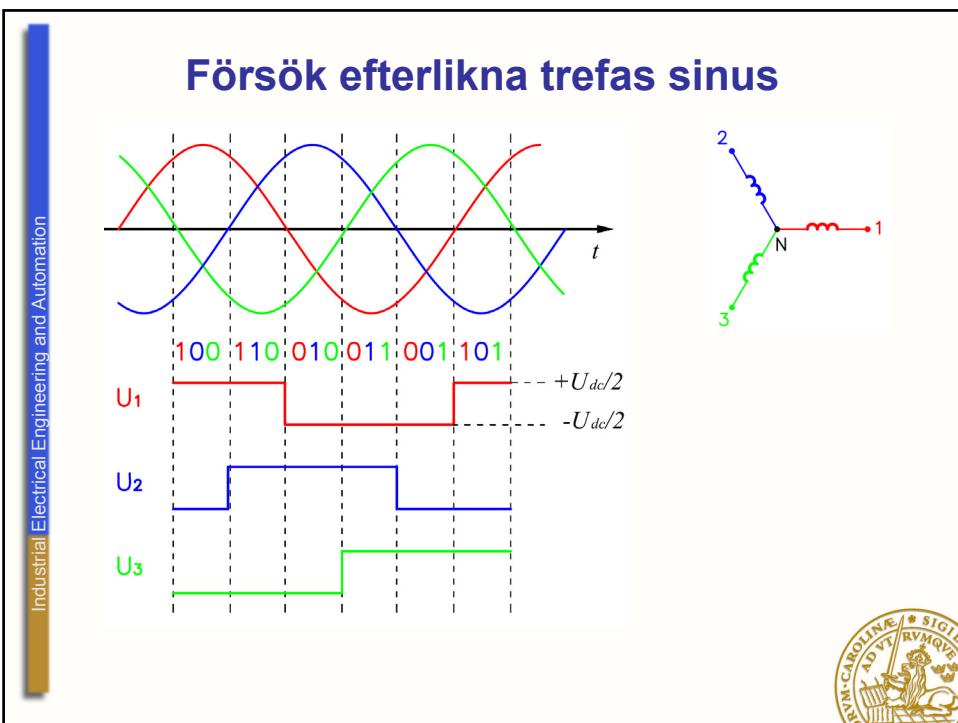


Spänning över impedanserna

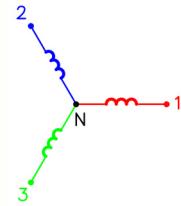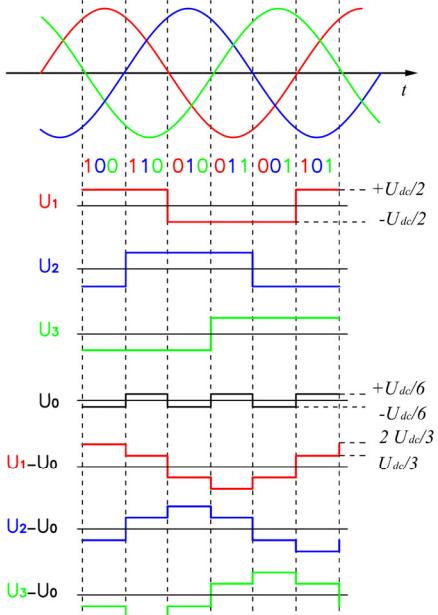

Spänningsvektorer

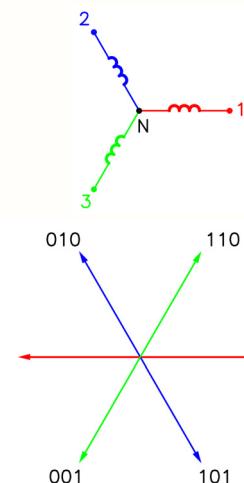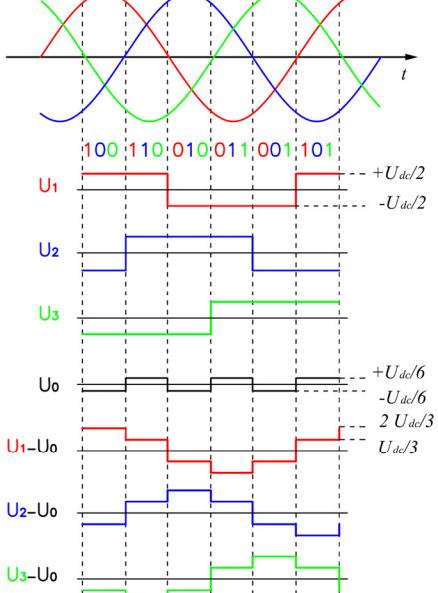


Flödesvektor, six-step

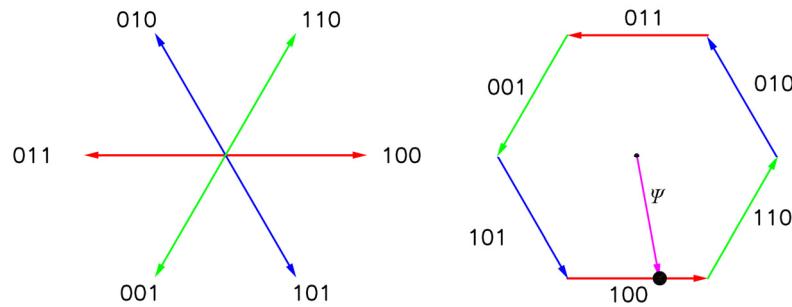

- Flödet är integralen av spänningen
- Flödet hexagonformat
- Moment proportionellt mot flöde
- Stort momentrippel




Vik in hörnen

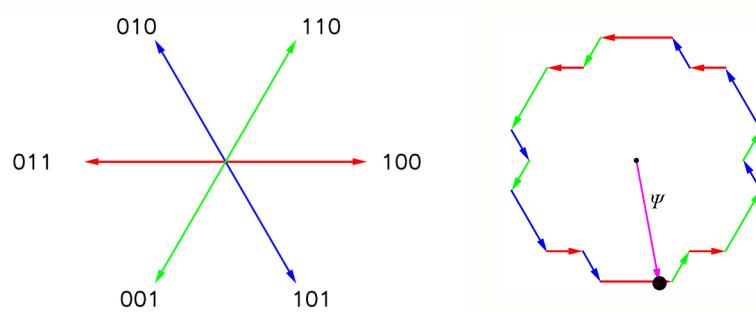

- Kortare tid på varje spänningsvektor
- Fler switchningar
- Jämnare flöde
- Jämnare moment



PWM

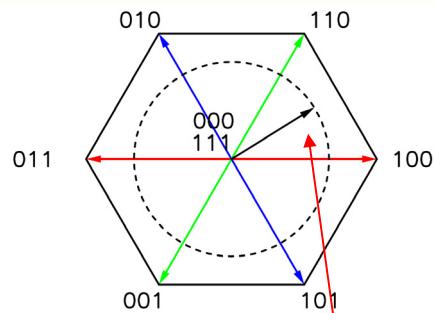

Sex aktiva vektorer
Två nollvektorer

- Kombinera flera vektorer (tex 000, 100, 110, 111), växla snabbt mellan dessa
- Trefasig växelriktning ger medelvektor
 - Switchning mellan sex riktningar → valbar medelriktning
 - Switchning mellan aktiv/nollvektor → valbar medelamplitud
- Höga varvtal kräver hög spänning → six-step

